



RAPPORT DE TP SYSTÈMES NUMÉRIQUES

Encadré par : Pr. Jamal ZBITOU

Nom :BOUSSETA Hatim
Apogée :22049272

Préparé par:

Nom :DIALLO
Abdoul-Moumouni
Apogée :22053505

25 décembre 2024

Table des matières

1	TP1 : Portes logiques élémentaires	3
1.1	Schémas	3
1.2	Table de vérité combinée	3
1.3	Simulation	4
2	TP2 : Circuits logiques combinatoires et bascules	5
2.1	Additionneur	5
2.1.1	Demi-additionneur	5
2.1.2	Additionneur complet	7
2.2	Soustracteur	9
2.2.1	Demi-soustracteur	9
2.2.2	Soustracteur complet	11
2.3	Comparateur	13
2.3.1	Schémas	13
2.3.2	Table de vérité	13
2.3.3	Simulation	14
2.4	Multiplexeur 4 :1	15
2.4.1	Schémas	15
2.4.2	Table de vérité (cas du a .)	15
2.4.3	Simulation	16
2.5	Démultiplexeur 1 :4	17
2.5.1	Schémas	17
2.5.2	Table de vérité	17
2.5.3	Simulation	18
2.6	Décodeur 2 :4	19
2.6.1	Schémas	19
2.6.2	Table des états	19
2.6.3	Simulation	20
2.7	Bascule RS	21
2.7.1	Schémas	21
2.7.2	Table de vérité	21
2.7.3	Simulation	22
2.8	Bascule JK	23
2.8.1	Schémas	23
2.8.2	Table de vérité	23
2.8.3	Simulation	24
3	TP3 : Compteurs et registres	25
3.1	Compteur asynchrone modulo 16 à base de bascules JK	25
3.1.1	Schémas	25
3.1.2	Table des états	26
3.1.3	Simulation	27
3.2	Compteur synchrone modulo 4 à base de bascules D	28

3.2.1	Schémas	28
3.2.2	Table des états	28
3.2.3	Simulation	29
3.3	Registre à décalage	30
3.3.1	Schémas	30
3.3.2	Table des états	30
3.3.3	Simulation	31

1 TP1 : Portes logiques élémentaires

Les portes logiques sont les éléments de base des circuits numériques. Elles permettent de réaliser des opérations logiques fondamentales.


Parmi elles, on peut citer :

- **NOT** : renvoie le complémentaire de l'entrée.
- **AND** : renvoie 1 en sortie si et seulement si toutes les entrées sont à 1.
- **OR** : renvoie 1 si au moins une des entrées est à 1.
- **XOR** : renvoie 1 si exactement une seule des entrées est à 1.
- **NAND** : inverse la sortie de la porte AND.


Ces portes logiques, combinées entre elles, constituent la base de fonctionnement des systèmes numériques modernes tels que les processeurs, les mémoires et les circuits intégrés comme nous le verrons dans la suite de ce rapport.

 1.1 Schémas


Représentation conventionnelle de quelques portes logiques élémentaires :




NOT

 


XOR

 

AND

 

NAND

 

OR

1.2 Table de vérité combinée

Table combinée des portes logiques

A	B	\bar{A} (NOT)	$A + B$ (OR)	$A.B$ (AND)	$A \oplus B$ (XOR)	$\overline{A.B}$ (NAND)
0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	0	0

1.3 Simulation

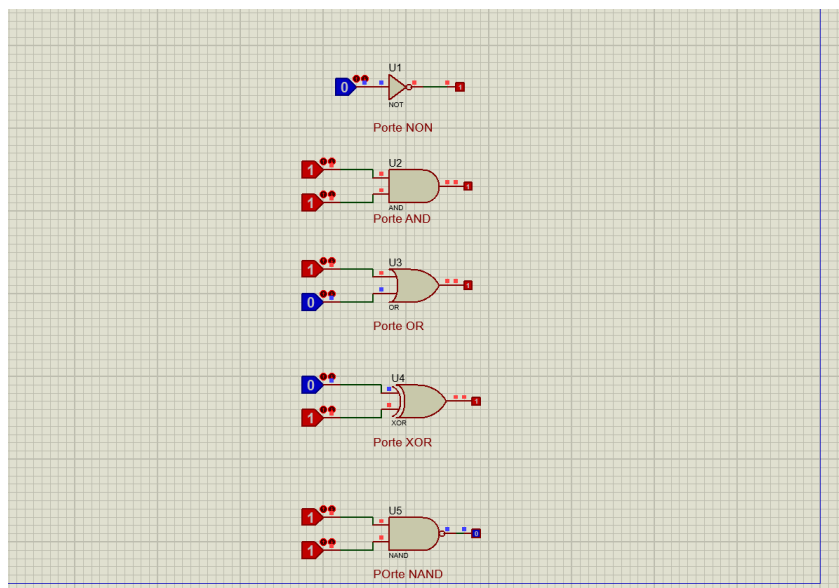


FIGURE 1 – Simulation des portes avec Proteus

CONCLUSION

La simulation confirme bien la table de vérité établie plus haut.

2 TP2 : Circuits logiques combinatoires et bascules


2.1 Additionneur

2.1.1 Demi-additionneur

Un demi-additionneur effectue la somme entre deux bits A et B , et produit :

- S : Somme, calculée comme $S = A \oplus B$ (XOR).
- C : Retenue, calculé comme $C = A.B$.

2.1.1.1 Schémas

 

Half adder: a) logic circuit; b) symbol

FIGURE 2 – Demi-additionneur

2.1.1.2 Table de vérité

A	B	$S = A \oplus B$	$C = A.B$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

2.1.1.3 Simulation

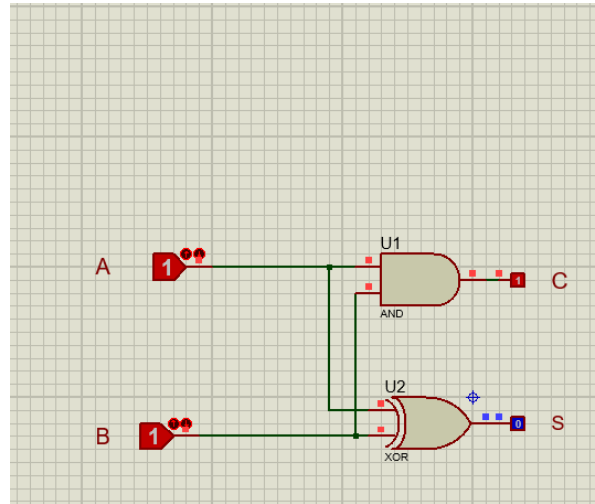


FIGURE 3 – Simulation du demi-additionneur

CONCLUSION


Pour deux bits 1, on obtient, comme l'indique la table de vérité, 0 comme somme et 1 en retenue (carry).

2.1.2 Additionneur complet

L'additionneur complet est un circuit combinatoire qui permet d'additionner deux bits binaires A et B , en tenant compte d'une retenue en entrée C_{in} (carry-in). Il produit deux sorties :

- La **somme** S , résultant de l'addition des trois bits (A, B, C_{in}).
- La **retenue en sortie** C_{out} , correspondant à la propagation de la retenue.

2.1.2.1 Schémas

 

Full adder: a) logic circuit; b) symbol

FIGURE 4 – Additionneur complet

2.1.2.2 Table de vérité

A	B	C_i	S	C_{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

2.1.2.3 Simulation

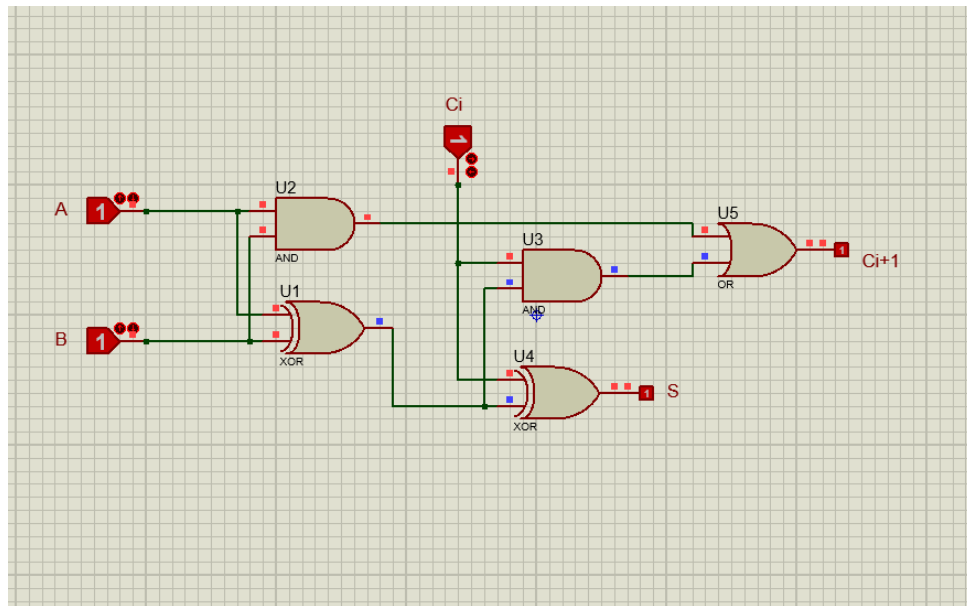


FIGURE 5 – Simulation de l'additionneur complet

CONCLUSION

La simulation confirme bien la table de vérité. Avec deux bits 1 à sommer et une retenue (C_{in}) 1 en entrée, on obtient une somme égale à 1 et une retenue C_{out} égale à 1.

2.2 Soustracteur

2.2.1 Demi-soustracteur

Un demi-soustracteur effectue la soustraction entre deux bits A et B , et produit :

- D : Différence, calculée comme $D = A \oplus B$ (XOR).
- b : Emprunt, calculé comme $b = \bar{A}.B$.

2.2.1.1 Schémas

 


FIGURE 6 – Demi-soustracteur

2.2.1.2 Table de vérité

A	B	$D = A \oplus B$	$b = \bar{A} \wedge B$
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

2.2.1.3 Simulation

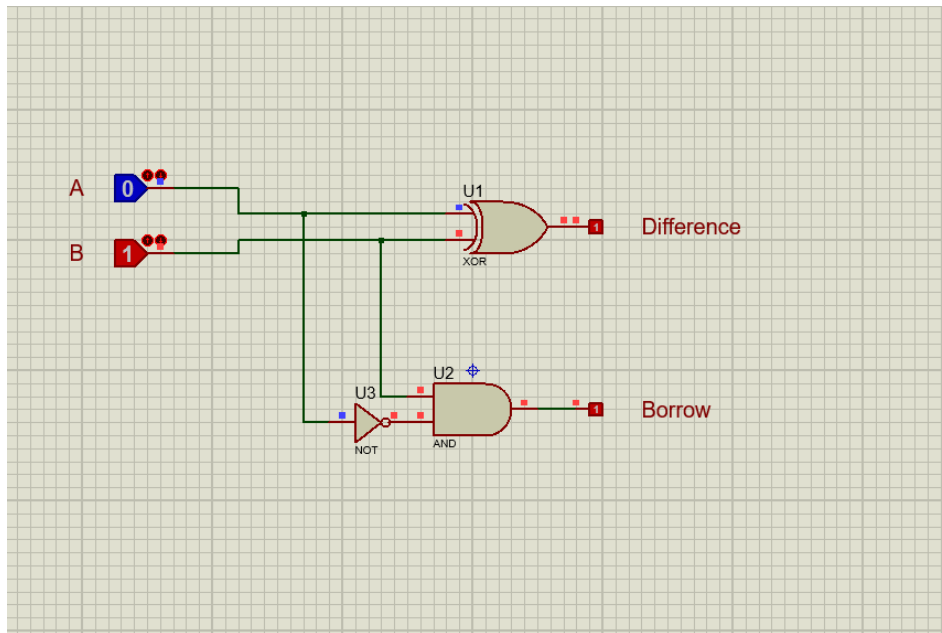


FIGURE 7 – Simulation du demi-soustrateur

CONCLUSION

On a bien le résultat comme indiqué dans la table de vérité.

2.2.2 Soustracteur complet

Un soustracteur complet effectue la soustraction entre deux bits A et B , avec un bit d'emprunt entrant b_{in} , et produit :

- D : Différence, calculée comme $D = A \oplus B \oplus b_{in}$ (XOR triple).
- b_{out} : Emprunt sortant, calculé comme $b_{out} = \overline{A}.B + b_{in}.B + \overline{A}.b_{in}$.

2.2.2.1 Schémas

 


FIGURE 8 – Soustracteur complet

2.2.2.2 Table de vérité

A	B	b_{in}	D	b_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

2.2.2.3 Simulation

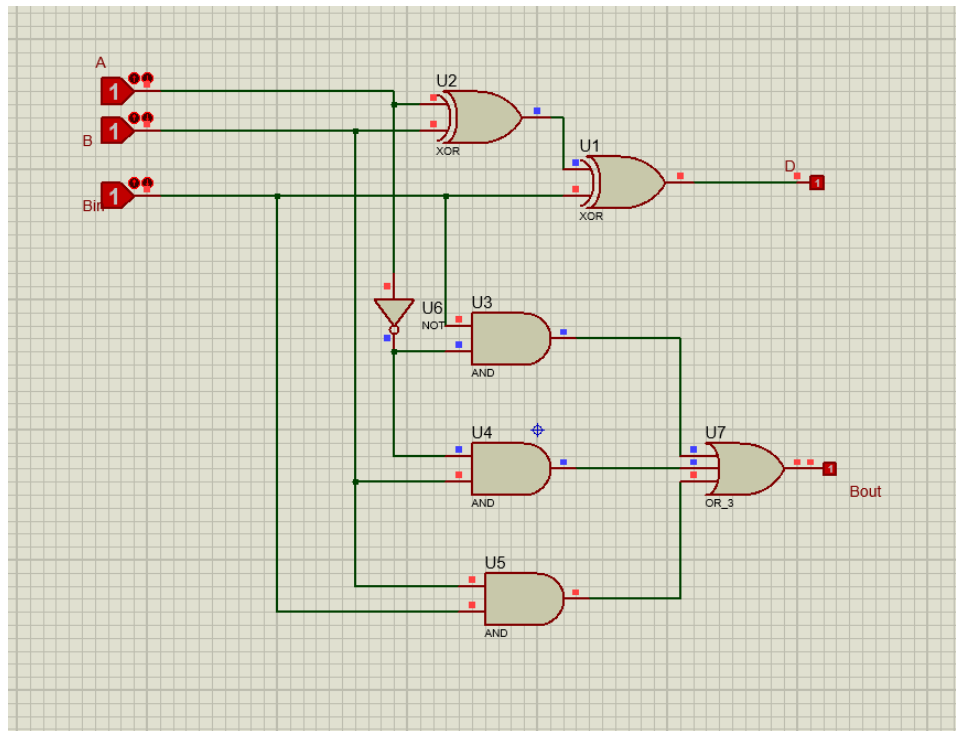


FIGURE 9 – Simulation du soustracteur complet

CONCLUSION


Pour la simulation, par manque d'une porte *XOR* à quatre entrées, on en utilise deux à deux entrées. On obtient bien le résultat comme indiqué dans la table de vérité.

2.3 Comparateur

Un comparateur compare deux bits, A et B . Il prend deux bits en entrées et produit trois sorties qui sont activées en fonction de la relation entre les deux bits :

- $O_{A>B}$: Activée lorsque $A > B$.
- $O_{A=B}$: Activée lorsque $A = B$.
- $O_{A<B}$: Activée lorsque $A < B$.

2.3.1 Schémas

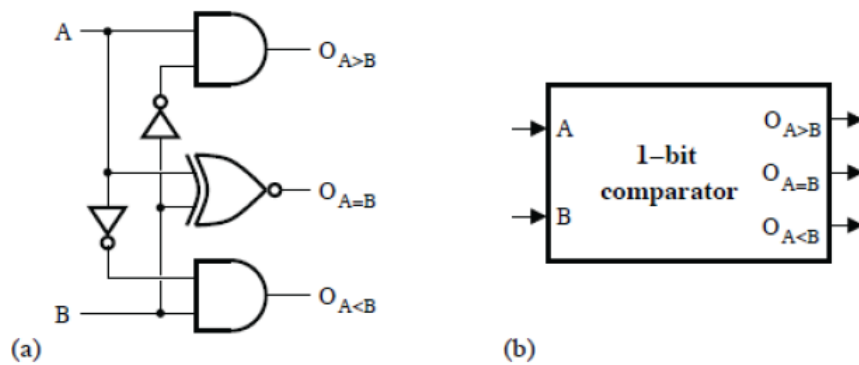

One-bit comparator: a) logic circuit; b) symbol

FIGURE 10 – Comparateur

2.3.2 Table de vérité

A	B	$O_{A>B}$	$O_{A=B}$	$O_{A<B}$
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

2.3.3 Simulation

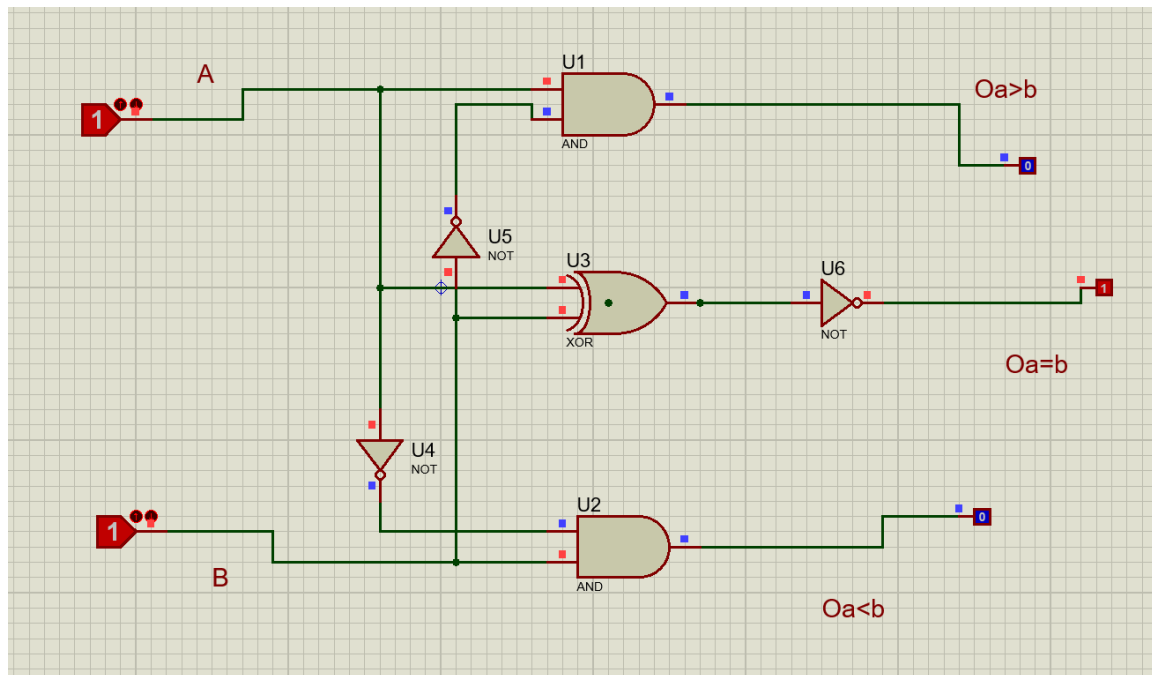


FIGURE 11 – Simulation du comparateur

CONCLUSION


Pour deux bits A et B égaux à 1, on obtient bien la sortie $A = B$ activé.

2.4 Multiplexeur 4 :1

Un MUX 4 :1 est un circuit combinatoire qui sélectionne une des quatre entrées D_0, D_1, D_2, D_3 et la connecte à la sortie Y , en fonction des valeurs des deux bits de sélection S_1 et S_0 .

Le signal d'activation EN contrôle le fonctionnement du multiplexeur. Si $EN = 1$, le multiplexeur est désactivé, et la sortie Y est forcée à 0. Si $EN = 0$, la sortie Y dépend des bits de sélection S_1 et S_0 .

2.4.1 Schémas

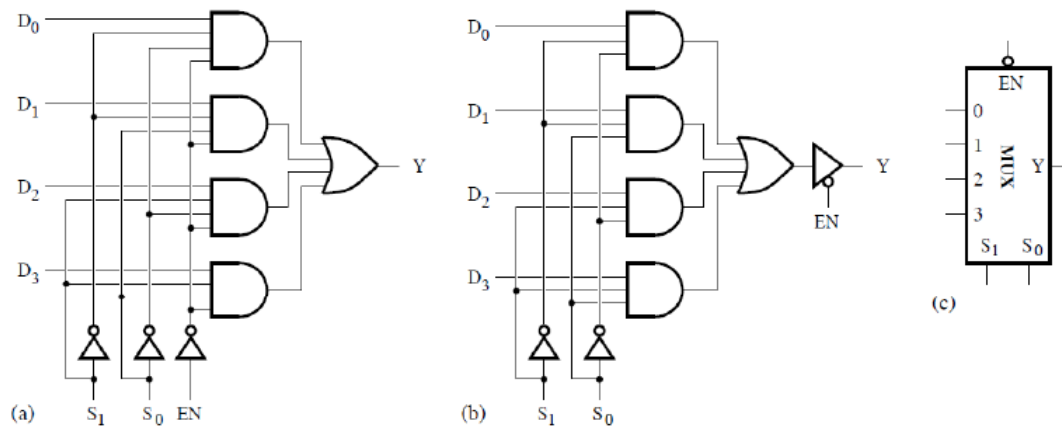


*4-to-1 multiplexer with an enable input:
a) output set to zero when $EN = 1$; b) output set to high impedance state when $EN = 1$; c) symbol*

FIGURE 12 – MUX 4 :1


2.4.2 Table de vérité (cas du a.)

EN	S_1	S_0	Y
1	x	x	0
0	0	0	D_0
0	0	1	D_1
0	1	0	D_2
0	1	1	D_3

2.4.3 Simulation

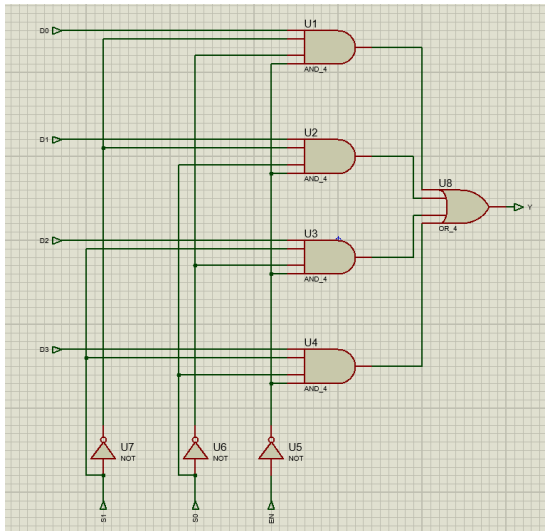

(a) Schéma

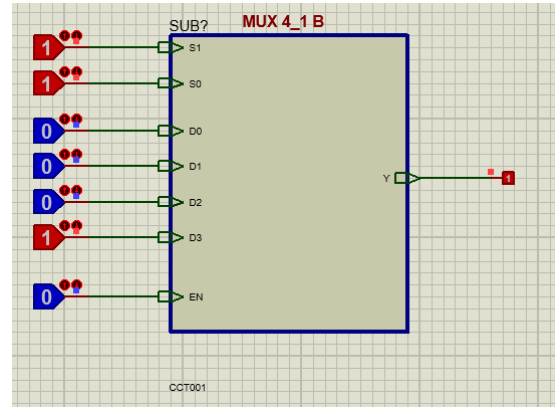

(b) Intégration dans une boîte noire

FIGURE 13 – Simulation du MUX 4 :1


CONCLUSION

On a créé d'abord une boîte dans laquelle on a intégré le circuit du mux. Après simulation, on obtient bien le résultat. Pour $S_1S_0=11$, c'est l'entrée D_3 qui est sélectionnée en sortie.

2.5 Démultiplexeur 1 :4

Un DMUX 1 :4 est un circuit combinatoire qui dirige une donnée d'entrée D vers l'une des quatre sorties Y_3, Y_2, Y_1, Y_0 , en fonction des valeurs des bits de sélection S_1 et S_0 .

2.5.1 Schémas

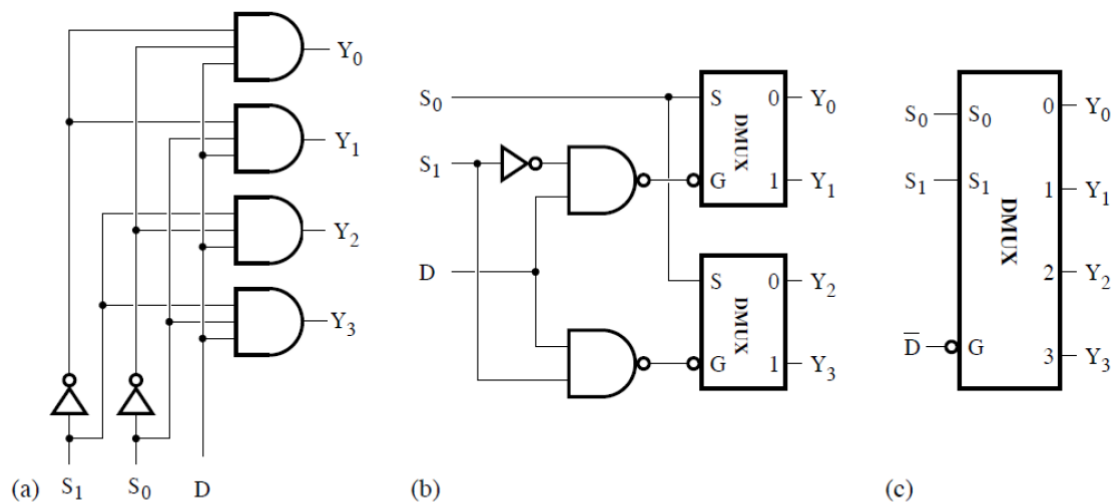

$$Y_0 = \bar{S}_1 \cdot \bar{S}_0 \cdot D, Y_1 = \bar{S}_1 \cdot S_0 \cdot D, Y_2 = S_1 \cdot \bar{S}_0 \cdot D, \text{ and } Y_3 = S_1 \cdot S_0 \cdot D$$


*1-to-4 demultiplexers: implemented using a) logic gates or
b) 1-to-2 demultiplexers; c) symbol*

FIGURE 14 – DMUX 1 :4


2.5.2 Table de vérité

S_1	S_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	D
0	1	0	0	D	0
1	0	0	D	0	0
1	1	D	0	0	0

2.5.3 Simulation

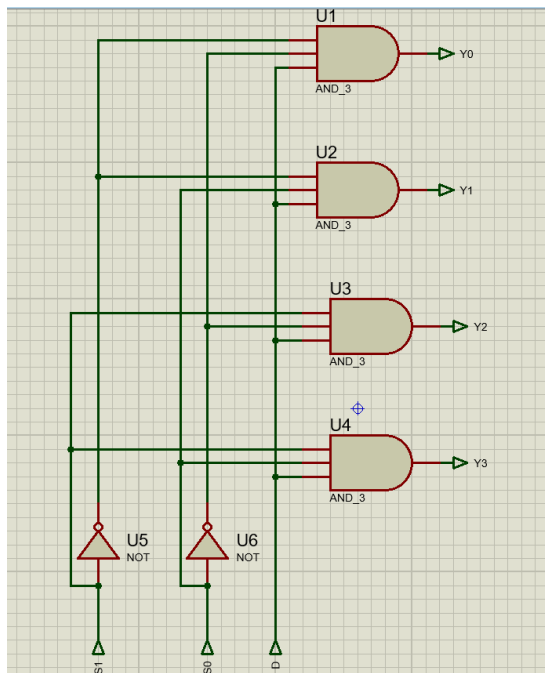

(a) Schéma

 

(b) Intégration dans une boîte noire

FIGURE 15 – Simulation du DMUX 1 :4


CONCLUSION

On fait la même chose pour le DMUX. Pour $S_1S_0=10$, c'est vers la sortie Y2 que D est dirigée.

2.6 Décodeur 2 :4

Un décodeur 2 :4 est un circuit combinatoire qui active l'une des quatre sorties Y_3, Y_2, Y_1, Y_0 , en fonction des valeurs des bits de sélection S_1 et S_0 .

2.6.1 Schémas

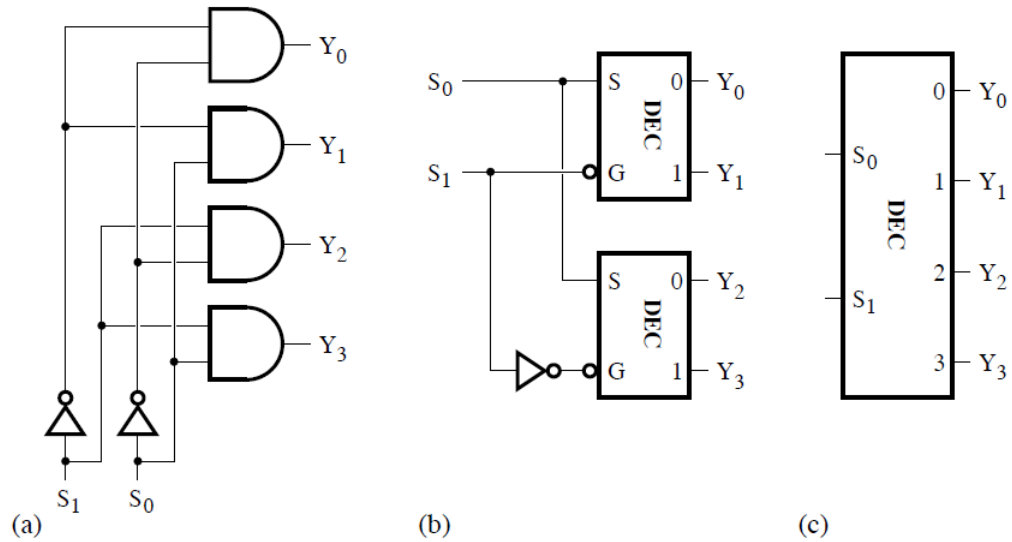

$$Y_0 = \overline{S_1} \cdot \overline{S_0}, \quad Y_1 = \overline{S_1} \cdot S_0, \quad Y_2 = S_1 \cdot \overline{S_0}, \quad Y_3 = S_1 \cdot S_0$$


*2-out-of-4 decoder: implemented using a) logic gates or
b) 1-out-2 decoders; c) symbol*

FIGURE 16 – DEC 2 :4


2.6.2 Table des états

S_1	S_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

2.6.3 Simulation

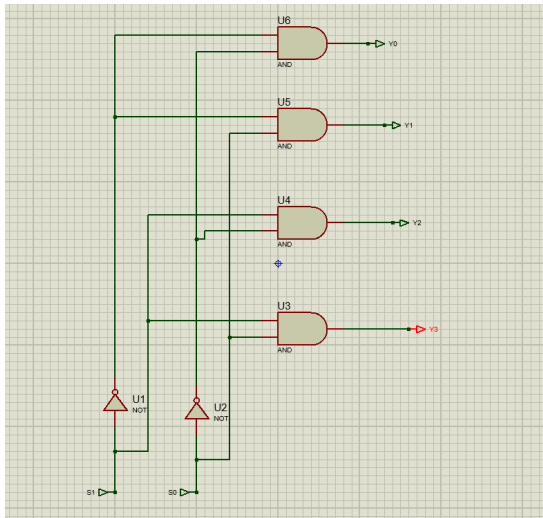

(a) Schéma

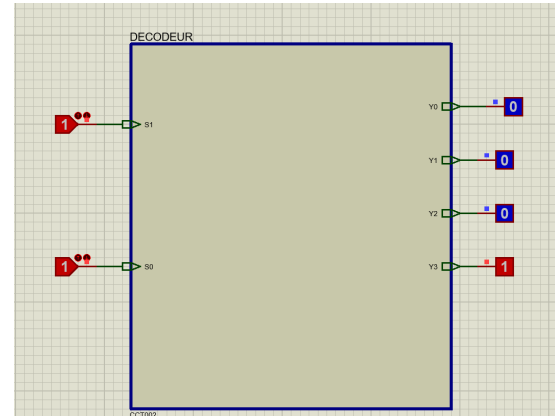

(b) Intégration dans une boîte noire

FIGURE 17 – Simulation du décodeur 2 :4

CONCLUSION

Le decodeur active la sortie Y_3 pour 11 en entrée.

2.7 Bascule RS

La bascule RS asynchrone est une bascule simple sans signal d'horloge. Elle a deux entrées : R (Reset) et S (Set)


Deux sorties :

$-Q^+$, qui représente l'état suivant.

$-\overline{Q}^+$, qui est le complémentaire de Q^+ .

1. Si $S = 1$ et $R = 0$, la bascule passe en état **Set** ($Q^+ = 1, \overline{Q}^+ = 0$).
2. Si $S = 0$ et $R = 1$, la bascule passe en état **Reset** ($Q^+ = 0, \overline{Q}^+ = 1$).
3. Si $S = 0$ et $R = 0$, la bascule maintient son état précédent ($Q^+ = Q$).
4. Si $S = 1$ et $R = 1$, l'état est interdit.

2.7.1 Schémas

 

SR latch: a) logic circuit; b) symbol

FIGURE 18 – Bascule RS

2.7.2 Table de vérité

R	S	Q^+	\overline{Q}^+
0	0	Q	\overline{Q}
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	0

2.7.3 Simulation

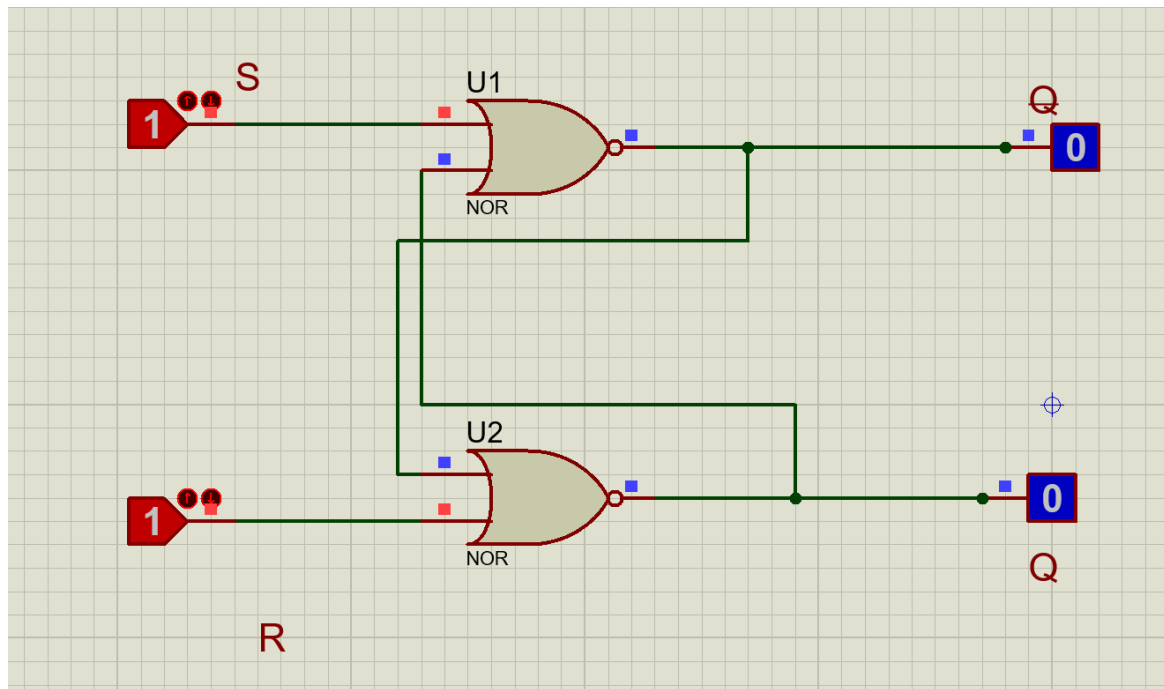


FIGURE 19 – Simulation d'une bascule asynchrone RS

CONCLUSION

Pour le cas du forbidden state $R = 1$ et $S = 1$, on obtient 0 pour toutes les deux sorties. Ce problème peut être résolu avec l'utilisation de la bascule D en connectant un inverseur aux entrées R et S pour éviter l'occurrence de l'état interdit.


2.8 Bascule JK

La bascule JK fonctionne avec des entrées J (Set) et K (Reset), synchronisées par un signal d'horloge C . Elle corrige la bascule RS en éliminant l'état interdit ($R = S = 1$).

La sortie Q^+ dépend de J , K , de l'état actuel Q , et du signal d'horloge C . Les états sont définis comme suit :

- $J = 0, K = 0$: No change (*Mémoire*).
- $J = 0, K = 1$: Reset ($Q^+ = 0$).
- $J = 1, K = 0$: Set ($Q^+ = 1$).
- $J = 1, K = 1$: Toggle (Basculement) ($Q^+ = \overline{Q}$).

2.8.1 Schémas

 

Basic JK flip-flop: a) logic circuit; b) symbol

FIGURE 20 – Bascule JK

2.8.2 Table de vérité

J	K	C	Q^+	\overline{Q}^+
x	x	0	Q	\overline{Q}
0	0	1	Q	\overline{Q}
0	1	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	1	\overline{Q}	Q

2.8.3 Simulation

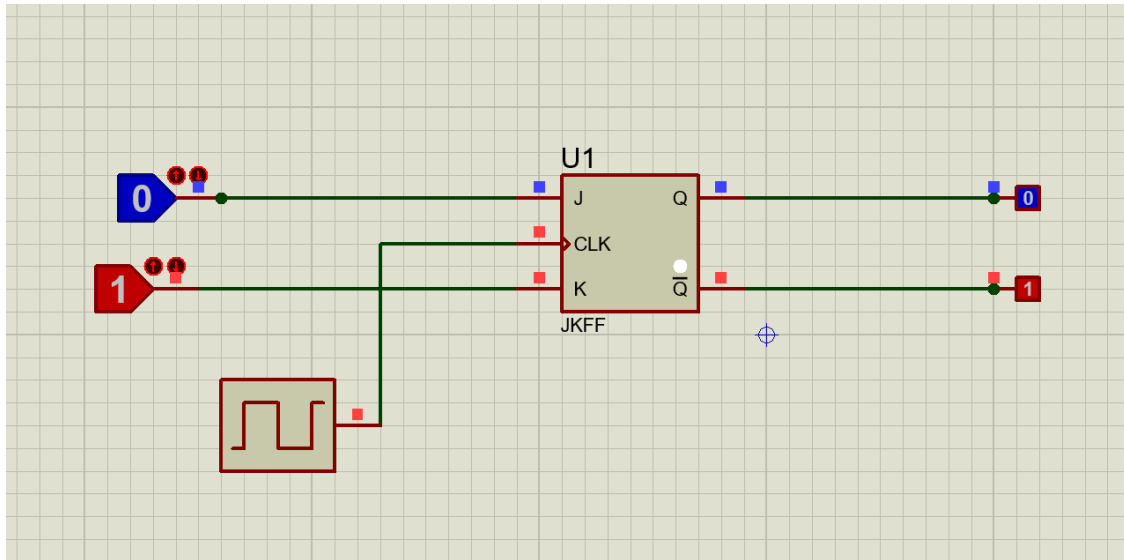


FIGURE 21 – Simulation d'une bascule JK

CONCLUSION

La simulation confirme bien l'explication du fonctionnement détaillée plus haut.

3 TP3 : Compteurs et registres

3.1 Compteur asynchrone modulo 16 à base de bascules JK

Un compteur asynchrone modulo 16 utilise une série de 4 bascules JK connectées en cascade. Chaque bascule change d'état au front négatif de l'horloge provenant de la sortie de la bascule précédente.

Ainsi :

- La première bascule (Q_0) bascule à chaque impulsion d'horloge.
 - La deuxième bascule (Q_1) bascule à chaque fois que Q_0 passe de 1 à 0, et ainsi de suite.
- Il compte ainsi de 0 à 15 puis revient à 0.

3.1.1 Schémas

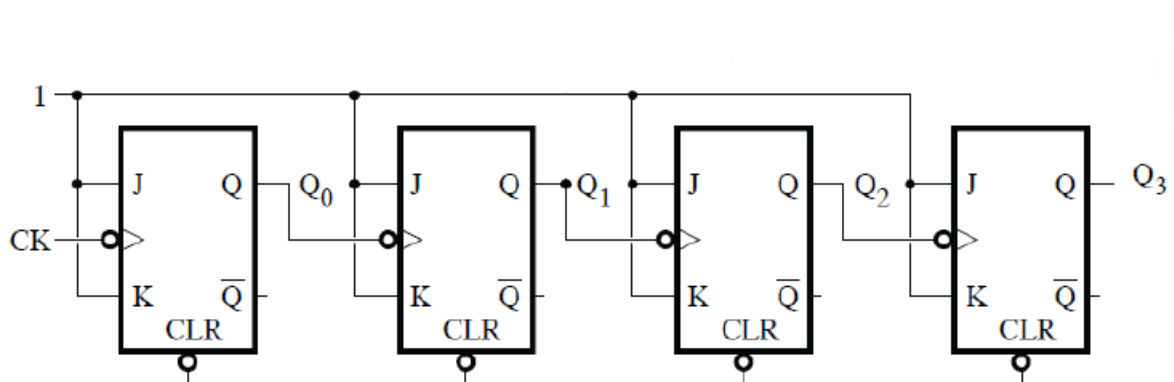


FIGURE 22 – Compteur asynchrone modulo 16

3.1.2 Table des états

Valeur	État Présent				État Futur			
	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Q_3^+	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+
0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	1	0	0
4	0	1	0	0	0	1	0	1
5	0	1	0	1	0	1	1	0
6	0	1	1	0	0	1	1	1
7	0	1	1	1	1	0	0	0
8	1	0	0	0	1	0	0	1
9	1	0	0	1	1	0	1	0
10	1	0	1	0	1	0	1	1
11	1	0	1	1	1	1	0	0
12	1	1	0	0	1	1	0	1
13	1	1	0	1	1	1	1	0
14	1	1	1	0	1	1	1	1
15	1	1	1	1	0	0	0	0

3.1.3 Simulation

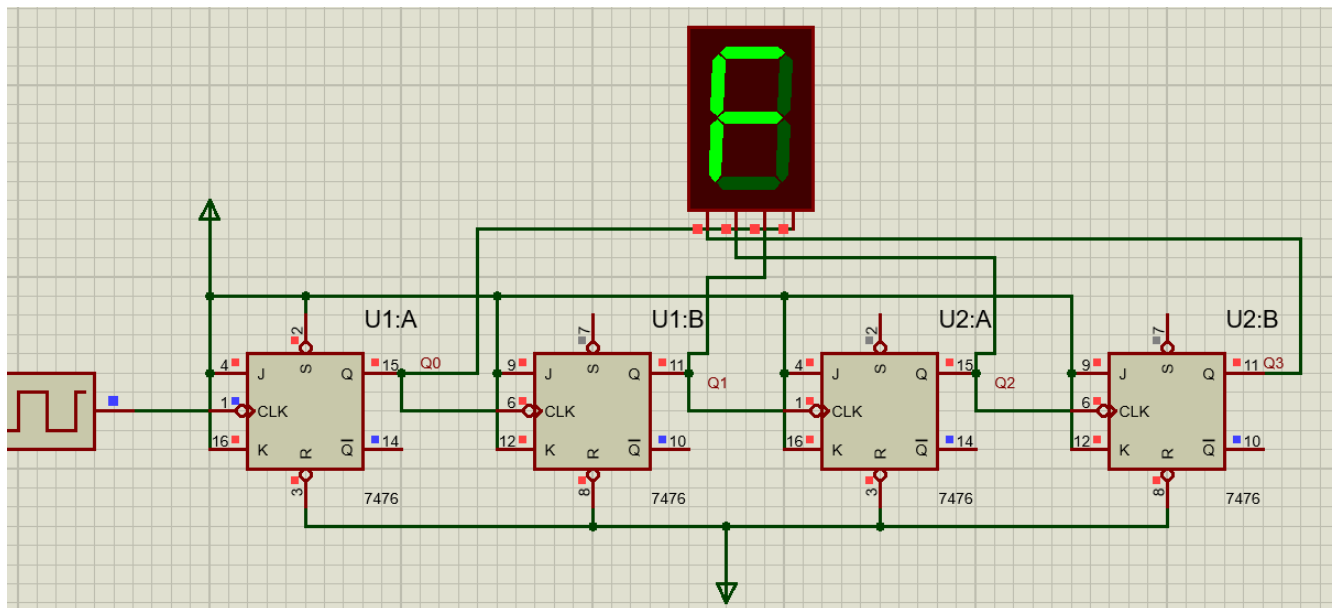


FIGURE 23 – Simulation d'un compteur asynchrone modulo 16

CONCLUSION

Ici, on utilise un afficheur 7 segments pour afficher la valeur hexadécimale du comptage. Notre compteur compte effectivement jusqu'à F soit 15 avant de revenir à 0 comme expliqué plus haut.

3.2 Compteur synchrone modulo 4 à base de bascules D

Un compteur synchrone modulo 4 est un circuit séquentiel qui compte de 0 à 3 (en binaire) et revient à 0. Toutes les bascules de ce compteur sont activées par le même signal d'horloge.

Ce compteur utilise deux bascules D pour représenter les états avec deux bits (Q_1 et Q_0).

Les entrées :

- $D_0 = \overline{Q_0}$
- $D_1 = Q_1 \oplus Q_0$

3.2.1 Schémas

 


FIGURE 24 – Compteur synchrone modulo 4

3.2.2 Table des états

Valeur	État présent (Q_1, Q_0)	État futur (Q_1^+, Q_0^+)	D_1	D_0
0	00	01	0	1
1	01	10	1	0
2	10	11	1	1
3	11	00	0	0

3.2.3 Simulation

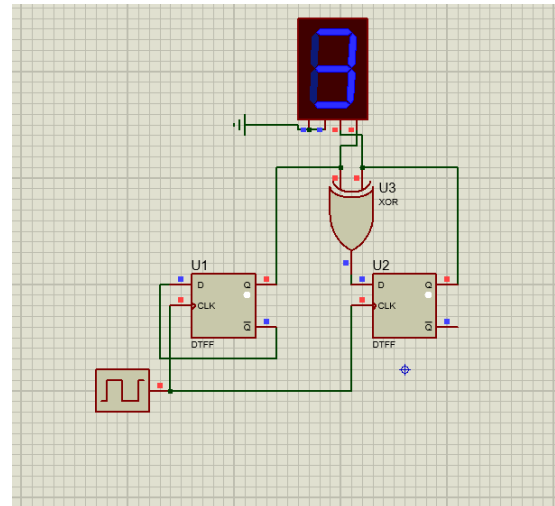
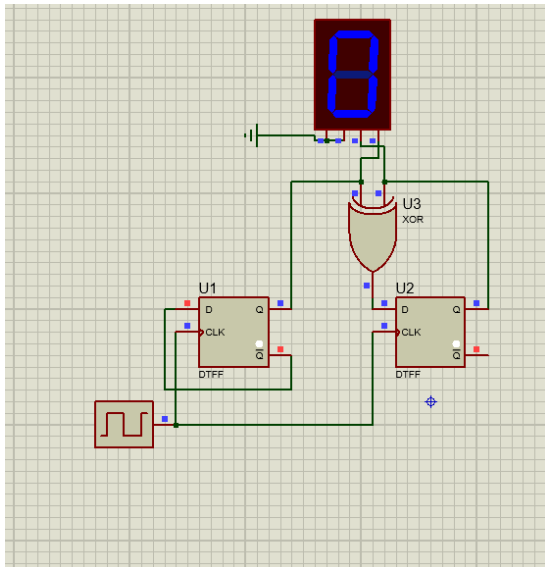


FIGURE 25 – Simulation du compteur modulo 4

CONCLUSION

Le compteur compte jusqu'à 3 puis revient à 0. Ce qui confirme notre table des états.

3.3 Registre à décalage

Un registre à décalage est un circuit séquentiel à base de bascules (de type D dans notre cas) connectées en série utilisé pour déplacer des données d'une position à l'autre sous le contrôle d'une horloge.

Ce registre est composé de quatre bascules D synchrones, avec des entrées et des sorties en série. À chaque front d'horloge, une nouvelle donnée est introduite à l'entrée série, tandis que l'ancienne est décalée vers la sortie série.

3.3.1 Schémas


 


FIGURE 26 – Registre à décalage


3.3.2 Table des états

Cycle d'Horloge	Entrée Série (S_{in})	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0
2	1	0	1	0	0

3.3.3 Simulation

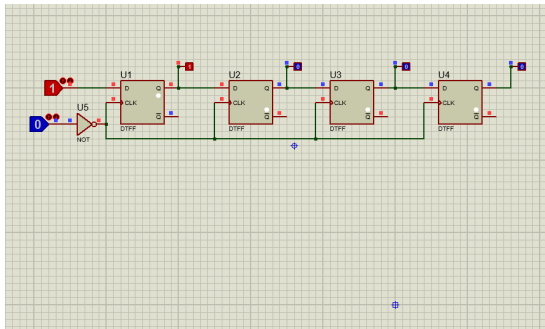

(a) front d'horloge 1 avec 1 en entrée

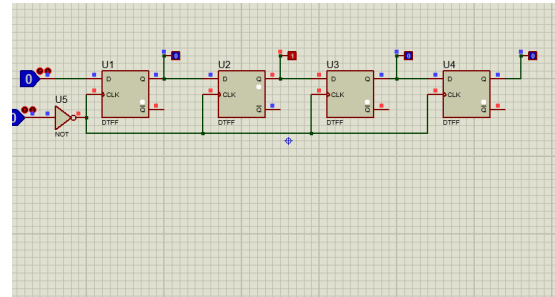

(b) Front d'horloge 2 avec 0 en entrée

FIGURE 27 – Simulation du registre à décalage

CONCLUSION

Dans notre cas, on introduit d'abord 1 en entrée puis on déclenche l'horloge. Le bit est décallé vers la sortie Q_3 . Ensuite, on introduit 0 et la valeur de Q_3 passe dans Q_2 et celle de l'entrée dans Q_3 comme indiqué dans la table des états ci-dessus.

Table des figures

1	Simulation des portes avec Proteus	4
2	Demi-additionneur	5
3	Simulation du demi-additionneur	6
4	Additionneur complet	7
5	Simulation de l'additionneur complet	8
6	Demi-soustracteur	9
7	Simulation du demi-soustracteur	10
8	Soustracteur complet	11
9	Simulation du soustracteur complet	12
10	Comparateur	13
11	Simulation du comparateur	14
12	MUX 4 :1	15
13	Simulation du MUX 4 :1	16
14	DMUX 1 :4	17
15	Simulation du DMUX 1 :4	18
16	DEC 2 :4	19
17	Simulation du décodeur 2 :4	20
18	Bascule RS	21
19	Simulation d'une bascule asynchrone RS	22
20	Bascule JK	23
21	Simulation d'une bascule JK	24
22	Compteur asyscrone modulo 16	25
23	Simulation d'un compteur asynchrone modulo 16	27
24	Compteur syscrone modulo 4	28
25	Simulation du compteur modulo 4	29
26	Registre à décalage	30
27	Simulation du registre à décalage	31

Liste des tableaux